


**EE 2000 Logic Circuit Design**  
Semester A 2024/25

Tutorial 8

1. (a)

Input	Outputs	
A	D1	D0
0	0	1
1	1	0

 **Functional block:** 1-to-2 line decoder




(b)

Inputs		Outputs			
A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

**Note:**

Input	Outputs	
A1/A0	SigA1(1)/SigA0(1)	SigA1(0)/SigA0(0)
0	0	1
1	1	0

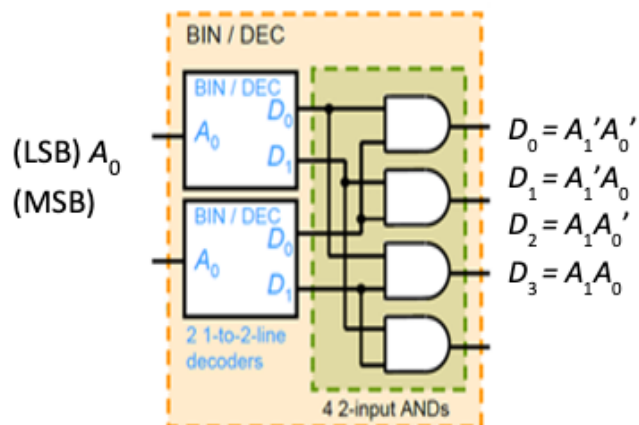
**Functional block:** 2-to-4 line decoder




2. (a)

Input S	Output Q
000	00000001
001	00000010
010	00000100
011	00001000
100	00010000
101	00100000
110	01000000
111	10000000

 **Functional block:** 3-to-8 line decoder



(b)

 

3.

Inputs										Outputs			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity DTG_encoder is
  port (
    D_in : in std_logic_vector(9 downto 0);
    G_out : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
End DTG_encoder;

architecture Behavior of DTG_encoder is
begin
  process (D_in)
  begin
    G_out(3) <= D_in(8) OR D_in(9);
    G_out(2) <= D_in(4) OR D_in(5) OR D_in(6) OR D_in(7) OR D_in(8)
    OR D_in(9);
    G_out(1) <= D_in(2) OR D_in(3) OR D_in(4) OR D_in(5);
    G_out(0) <= D_in(1) OR D_in(2) OR D_in(5) OR D_in(6) OR D_in(9);
  end process;
end Behavior

```

4.

Inputs				Internal signal	Output	State
a	clk	x	y	tmp	z	
1	X	X	X	0	$0 \rightarrow 0$ $1 \rightarrow 0$	Reset
0	0, 1, $\uparrow$	X	X	X	$0 \rightarrow 0$ $1 \rightarrow 1$	Hold
0	$\downarrow$	0	0	X	$0 \rightarrow 0$ $1 \rightarrow 1$	Hold
0	$\downarrow$	0	1	0	$0 \rightarrow 0$ $1 \rightarrow 0$	Reset
0	$\downarrow$	1	0	1	$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 1$	Set
0	$\downarrow$	1	1	$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$	Toggle

**Functional block:** Negative-edge triggered JK Flip-Flop with asynchronous Active High CLR.